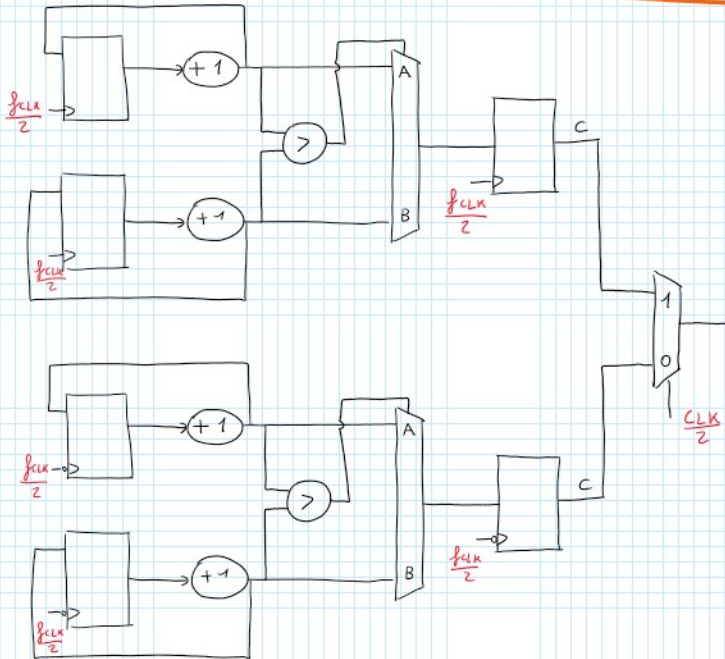


ORIGINAL SOLUTION

DELAY $2 + 98 + 78 + 12 = 190 \text{ ns}$ target delay = 200 ns
 MAX FREQUENCY $7,14 \text{ MHz}$
 POWER $3 \cdot 0,5 + 2 \cdot 2,35 + 2,40 + 1,72 = 10,32 \mu\text{W}$ ✓ @ ($N=1, f=5 \text{ MHz}, V_{DD}=1 \text{ V}$)
 AREA $3 \cdot 309 + 2 \cdot 230 + 198 + 123 = 1658 \mu\text{m}^2$ ✓




PARALLELIZATION

DELAY $(2 + 98 + 78 + 12) = 190 \text{ ns}$ ✓ target delay = 400 ns ✓
 MAX FREQUENCY $7,14 \text{ MHz}$
 AREA $2(3 \cdot 309 + 2 \cdot 230 + 198 + 123) + 123 = 3439 \mu\text{m}^2$ ✓

$$\frac{V_{DD}}{V_{DD, \text{nom}}} = \alpha = 0,34 \Rightarrow V_{DD} = 0,34 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$P = N \cdot f \cdot V_{DD}^2 \cdot C_L$$
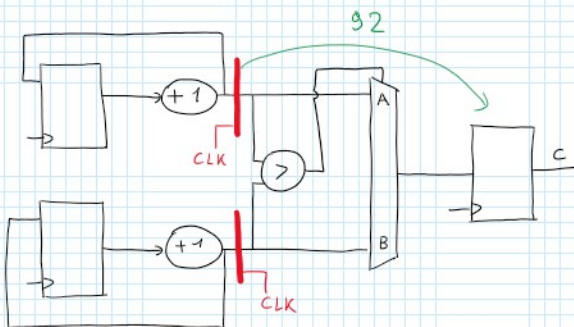
$$P_{\text{NEW}} = [P(1 \text{ V}, 5 \text{ MHz}) + 1,72] \cdot \alpha^2 = 1,39 \mu\text{W} \quad \checkmark \quad @ (N=2, f=2,5 \text{ MHz}, V_{DD}=0,34 \text{ V})$$




PIPELINE (1 stage)

DELAY $(2 + 78 + 12) = 92 \text{ ns}$ ✓ target Delay = 200 ns ✓ (5 MHz)
 MAX FREQUENCY $10,2 \text{ MHz}$
 AREA $5 \cdot 309 + 2 \cdot 230 + 198 + 123 = 2276 \mu\text{m}^2$ ✓

$$\frac{V_{DD}}{V_{DD, \text{nom}}} = \alpha = 0,38 \Rightarrow V_{DD} = 0,38 \text{ V}$$
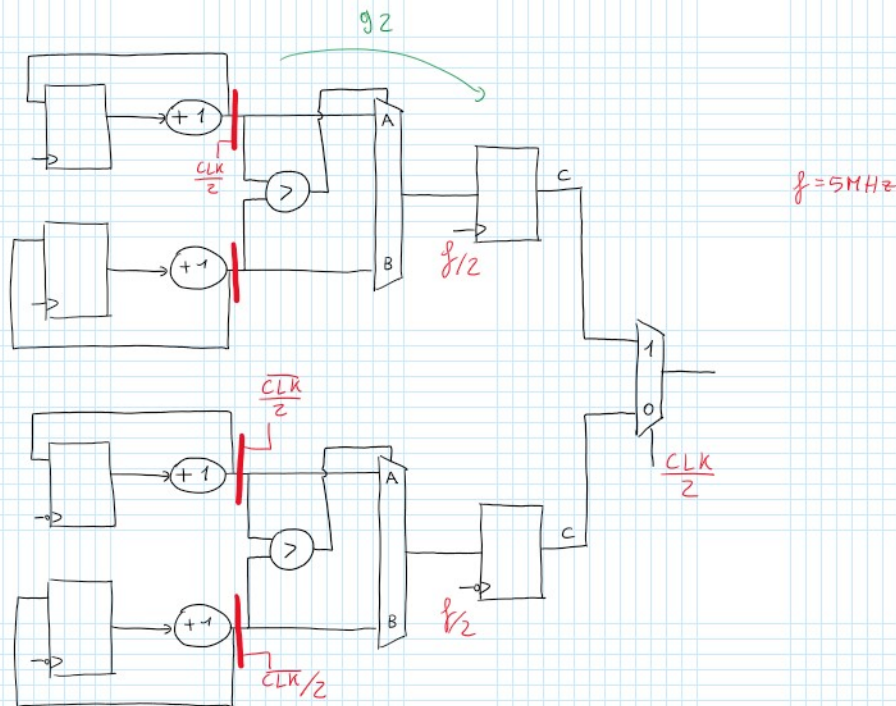
$$P_{NEW} = [P(1V, 5MHz) + (2 \cdot 0,5)] \cdot u^2 = 11,32 \cdot u^2 \mu W = 1,63 \mu W \checkmark @ (N=1, f=5MHz, V_{DD}=0,38V, 1 PIPE)$$





PARALLELIZZAZIONE + PIPELINE


DELAY $(2 + 78 + 12) = 92 ns \checkmark$ target Delay = 400 ns \checkmark
 MAX FREQUENCY $10,2 MHz$
 AREA $2(5 \cdot 303 + 2 \cdot 230 + 148 + 123) + 123 = 4675 \mu m^2$

$$\frac{V_{DD}}{V_{DD NOM}} = u = 0,3 \Rightarrow V_{DD} = 0,3 V \checkmark$$
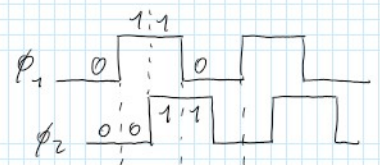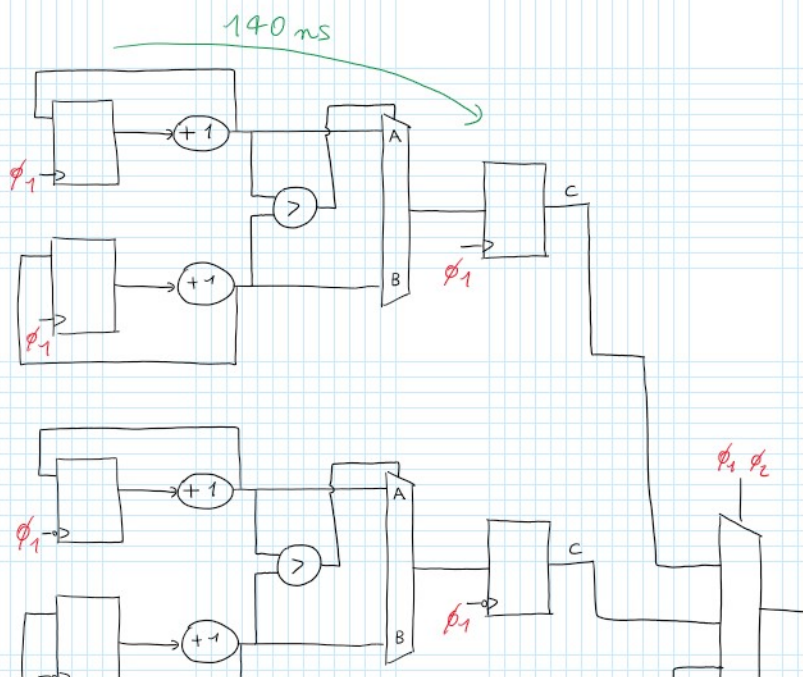
$$P_{NEW} = [P(1V, 5MHz) + (4 \cdot 0,5) + 1,72] \cdot u^2 = 14,04 \cdot u^2 = 1,26 \mu W \checkmark @ (N=2, f=2,5MHz, V_{DD}=0,3, 1 PIPE)$$


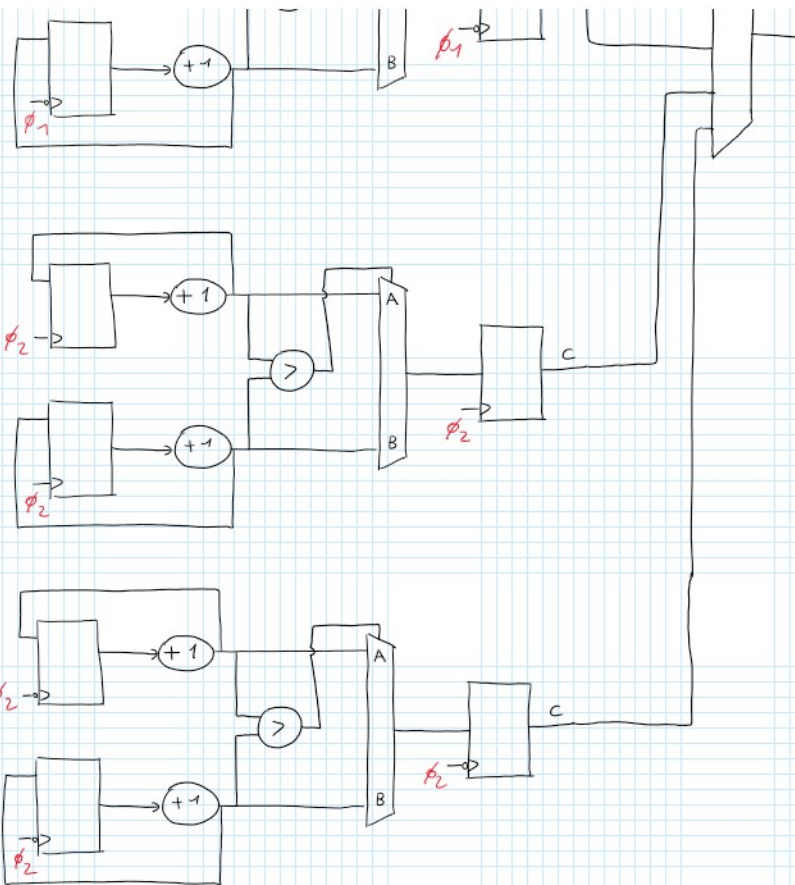
$$\phi_1, \phi_2 = \frac{f_{CLK}}{4} \quad f_{CLK} = 5 MHz$$





PARALLELIZZAZIONE $\times 4$

DELAY $2 + 98 + 78 + 12 = 190 \text{ ns}$ ✓ target Delay = 800 ns (1,25 MHz) ✓
 MAX FREQUENCY **7,14**
 AREA $4 \cdot (1658 \mu\text{m}^2 \text{ (ORIGINAL)}) + 3 \cdot 123 \mu\text{m}^2 = 7001 \mu\text{m}^2$

$$\frac{V_{DD}}{V_{DD \text{ NOM}}} = u = 0,29 \Rightarrow V_{DD} = 0,29 \text{ V} \quad \checkmark$$
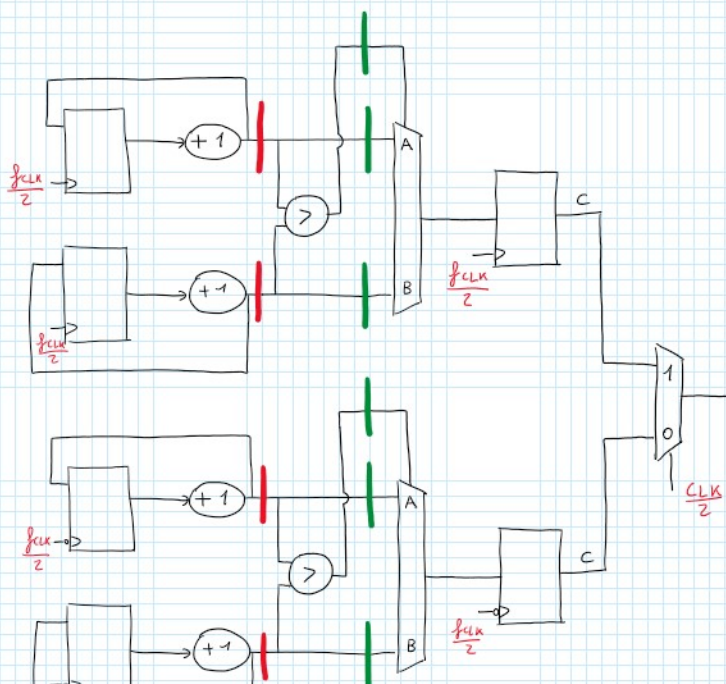
$$P_{\text{NEW}} = [P(1,25 \text{ MHz}) + 3 \cdot 1,72] \cdot u^2 = 1,3 \mu\text{W} \quad \checkmark @ (N=4, f=1,25 \text{ MHz}, V_{DD}=0,29 \text{ V})$$



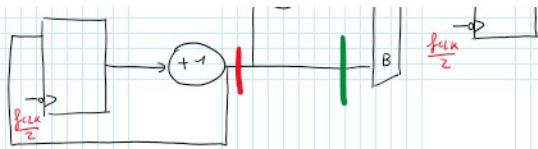

PARALLELIZZAZIONE + PIPELINE x2

DELAY $2 + 78 = 80 \text{ ns}$ ✓ target Delay = 400 ns ($2,5 \text{ MHz}$) ✓
 MAX FREQUENCY $12,5 \text{ MHz}$

AREA

$$\frac{V_{DD}}{V_{DD, \text{nom}}} = u = 0,294 \Rightarrow V_{DD} = 0,294 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$P_{\text{NEW}} = [P(1 \text{ V}, 5 \text{ MHz}) + 10 \cdot 0,5 + 1,72] \cdot u^2 = 1,47 \mu\text{W} \quad \checkmark @ (N=2, f=2,5 \text{ MHz}, V_{DD}=0,294 \text{ V})$$